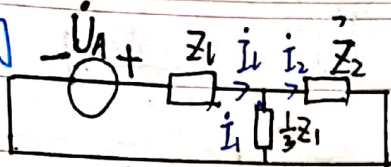


第十二章作业

[12-8]



$$\dot{U}_A = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ = 220 \angle -30^\circ$$

Z_1 等效变换为 Y 形负载 $\frac{1}{3} Z_1$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + (\frac{1}{3} Z_1 \parallel Z_2)} = \frac{220 \angle -30^\circ}{1 + j2 + \frac{12(8 + j10)}{20 + j10}}$$

$$= 20.89 - 14.08j = 25.19 \angle -63.98^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_2 + \frac{1}{3} Z_1} \dot{I}_1 = \frac{12}{20 + j10} \times 25.19 \angle -63.98^\circ$$

$$= 0.54 \angle -26.57^\circ \times 25.19 \angle -63.98^\circ$$

$$= 13.52 \angle -90.55^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\frac{1}{3} Z_1}{Z_2 + \frac{1}{3} Z_1} \dot{I}_1 = \frac{8 + j10}{20 + j10} \times 25.19 \angle -63.98^\circ$$

$$= 0.57 \angle 24.78^\circ \times 25.19 \angle -63.98^\circ$$


$$= 14.35 \angle -39.2^\circ \text{ A}$$

原电路中 $\dot{I}_{Z_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_1 \angle 30^\circ = 7.81 \angle -60.55^\circ \text{ A}$

∴ 线路电流 $25.19 \angle -63.98^\circ \text{ A}$

Z_1 相电流 $7.81 \angle -60.55^\circ \text{ A}$, Z_2 相电流 $14.35 \angle -39.2^\circ \text{ A}$

[12-20]

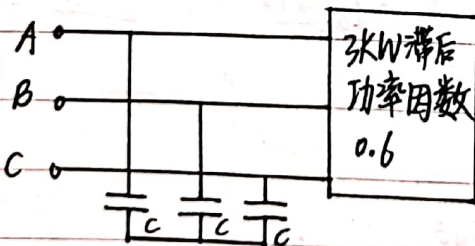

设

$$1) \dot{U}_{AN} = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\therefore \dot{I}_{L1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{-j20} = 11.55 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{L2} = \frac{P}{\sqrt{3} U_{AN} \cos \varphi} \angle -\varphi = 7.21 \angle -53.13^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_L = \dot{I}_{L1} + \dot{I}_{L2} = 7.22 \angle -53.16^\circ \text{ A}$$

$$\text{RP } I_L = 7.22 \text{ A}$$

(2) 电容负载吸收的无功功率

$$Q_1 = \sqrt{3} \dot{U}_L \dot{I}_{L1} = -8000j \text{ var}$$

$$\text{负载复功率 } \bar{S} = (3000 + 3000 \tan(\arccos 0.6)) \text{ V.A}$$

$$= (3000 + j4000) \text{ V.A}$$


∴ 电源提供的复功率 $\bar{S} = \bar{S}_1 + \bar{S}_2$

$$= (3 - j4) \text{ KV.A}$$

3) 由(2) $\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 0.6$

∴ 电源侧的功率因数为 0.6

[12-26]

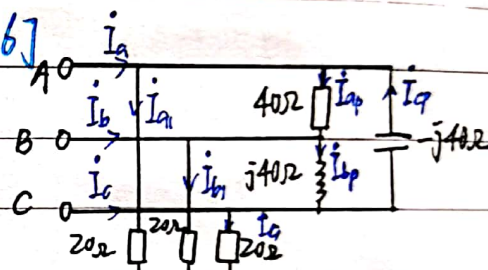

$$\dot{U}_{AN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ \text{ V}, \dot{U}_{BN} = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle -150^\circ \text{ V}, \dot{U}_{CN} = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{20} = 11.55 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{B1} = \frac{\dot{U}_{BN}}{20} = 11.55 \angle -150^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{C1} = \frac{\dot{U}_{CN}}{20} = 11.55 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{Ap} = \frac{\dot{U}_{AB}}{40\Omega} = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{Bp} = \frac{\dot{U}_{BC}}{j40\Omega} = \frac{400 \angle -120^\circ}{j40} = 10 \angle 150^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{Cp} = \frac{\dot{U}_{CA}}{-j40\Omega} = \frac{400 \angle 120^\circ}{-j40} = 10 \angle -150^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{Ap} - \dot{I}_{Cp} = 28.67 \angle -1.55^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{B1} + \dot{I}_{Bp} - \dot{I}_{Ap} = 28.67 \angle -178.5^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{C1} + \dot{I}_{Cp} - \dot{I}_{Bp} = 1.55 \angle 90^\circ \text{ A}$$



扫描全能王 创建

[12-28]

(1)

$$\dot{U}_{bc} = \dot{U}_{ab} \angle -120^\circ = 380 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{ap} = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z} = \frac{380 \angle 0^\circ}{60 + j30} = 5.66 \angle -26.57^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{bp} = \frac{\dot{U}_{bc}}{Z} = \frac{380 \angle -120^\circ}{60 + j30} = 5.66 \angle -146.57^\circ \text{ A}$$


$$\dot{I}_b = \dot{I}_{bp} - \dot{I}_{ap} = 9.84 \angle -176.55^\circ \text{ A}$$

$$(2) \dot{U}_{bn} = \dot{U}_{an} \angle -120^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{ab} \angle -150^\circ = 220 \angle -150^\circ \text{ V}$$

$$P = 3 \dot{U}_{bn} \dot{I}_b \cos \angle -150^\circ + 176.55^\circ = 5809.53 \text{ W}$$

(3) 如图

[12-34] (1) 开关 S 闭合时

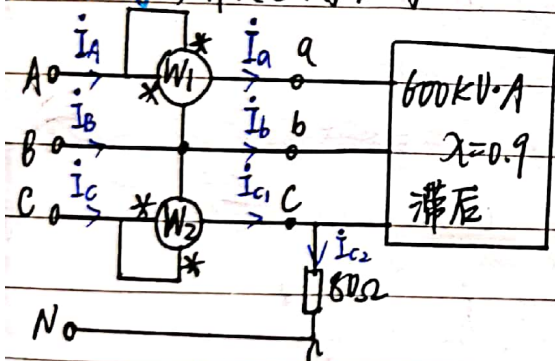

$$P = \bar{S} \cos \varphi = 540 \text{ kW}$$

$$\text{由 } P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \text{ 得 } I_L = 55 \text{ A}$$

$$\therefore I_a = I_b = I_c = 55 \text{ A}$$

$$\text{不妨令 } \dot{U}_{AN} = \frac{6.3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ kV}$$

$$\text{则 } \dot{U}_{CN} = \frac{6.3}{\sqrt{3}} \angle 120^\circ \text{ kV}$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_{CN}}{80 \Omega} = 45.47 \angle 120^\circ \text{ A}, I_{c2} = 45.47 \text{ A}$$

$$I_c = I_{c1} + I_{c2} = 100.47 \text{ A}$$

$$\therefore I_a = 55 \text{ A}, I_b = 55 \text{ A}, I_c = 100.47 \text{ A}$$

(2) 不是, 此题中 $\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c \neq 0$, 不符合

两瓦特表法的适用条件

(180Ω电阻也吸收一部分功率)

(3) S 断开时, 两表读数代数之和为负载吸收的有功功率

$$P_1 + P_2 = \bar{S} \cdot \lambda = 540 \text{ kW}$$

