

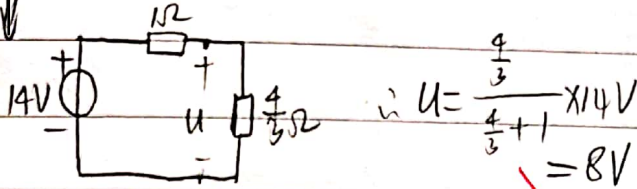
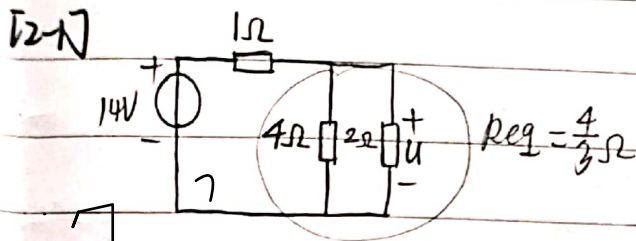


课后作业 [问题2]

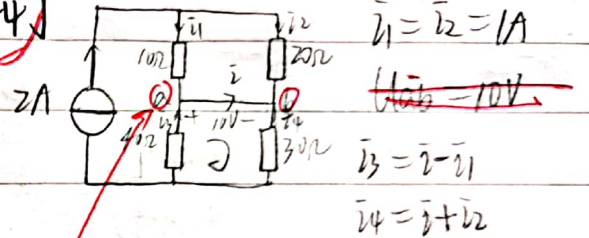

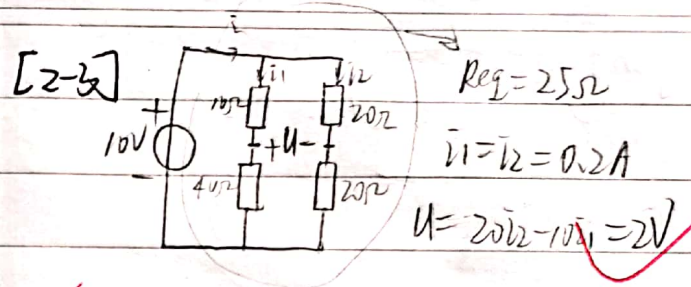
$$U = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3} + 1} \times 14V = 8V$$



$$10V + 30i_4 - 40i_3 = 0 \quad i_1 = 0? \times$$

$$i_1(10 + 30(i_1 + i_2)) - 40(i_2 - i_1) = 0 \quad ???$$

a和b是同一个节点，不能用2个字母表示，电压为0！
电压为0电流不一定为0

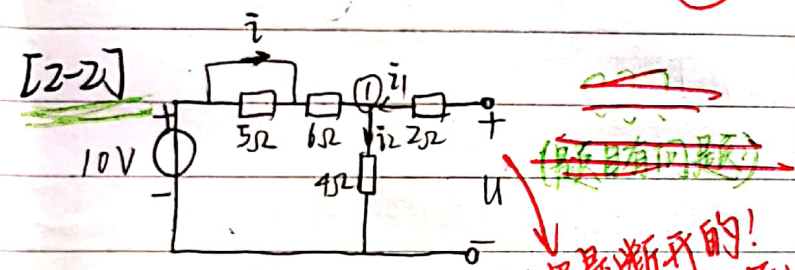


① KCL $i_1 + i_2 = i_3$



KVL: $2i_1 + 4i_2 = U$

$$6i_2 + 4i_2 = 10 \Rightarrow 6(i_2 - i_1) + 4i_2 = 10$$

这里断开的！
不是接了电压源！
 $i_1 = 0!$

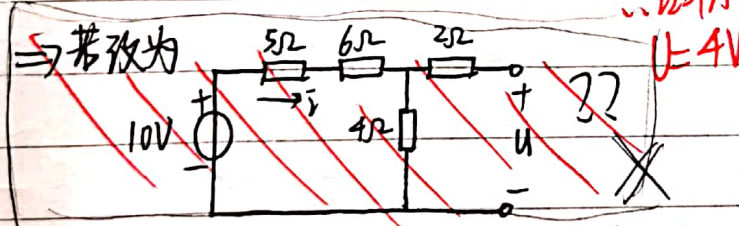


(相当于接了一个电压表)

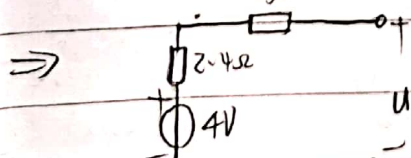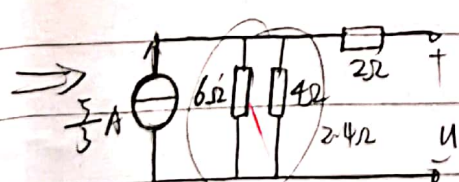



$$i = \frac{10V}{6\Omega + 4\Omega} = 1A$$




$$U = \frac{4}{4+6} \times 10V = 4V$$

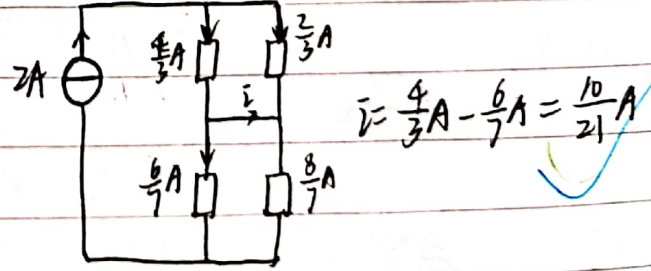
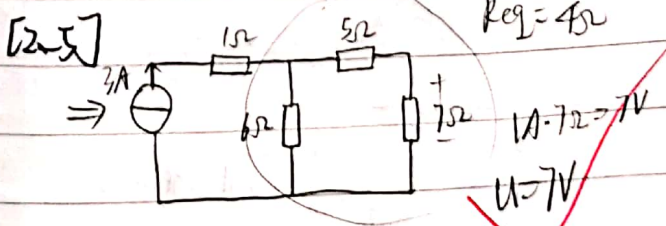
$$i = \frac{4}{3}A - \frac{6}{7}A = \frac{10}{21}A$$




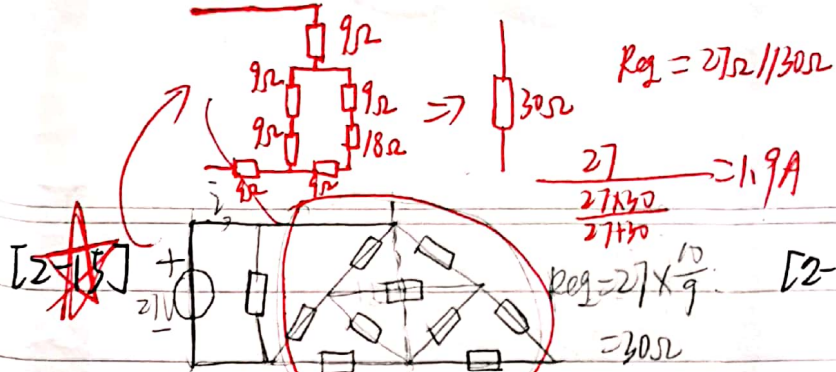

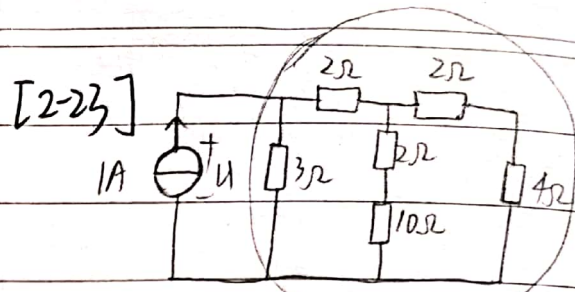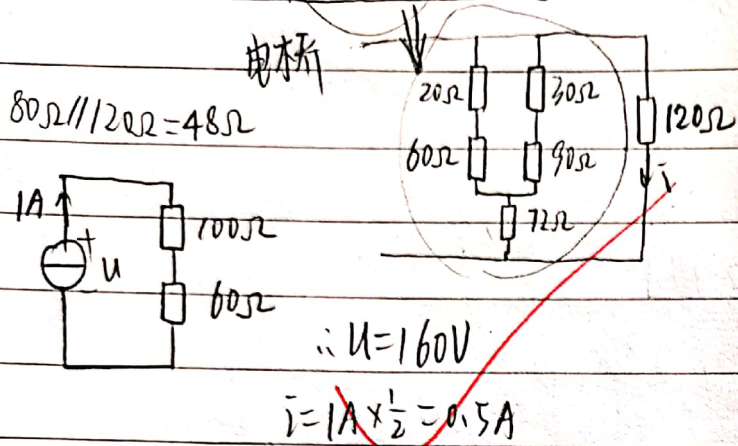
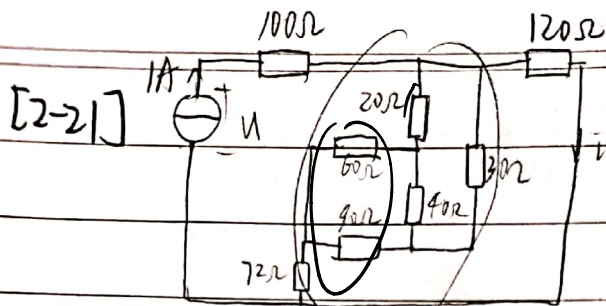


$R_{eq} = 2\Omega$

$U = 1A \times 2\Omega = 2V$

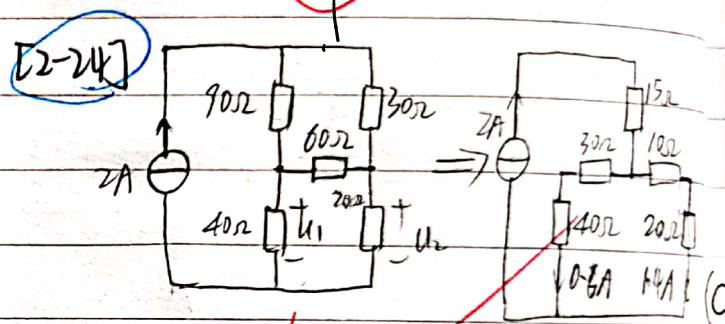


$U_1 = 24V, U_2 = 28V$

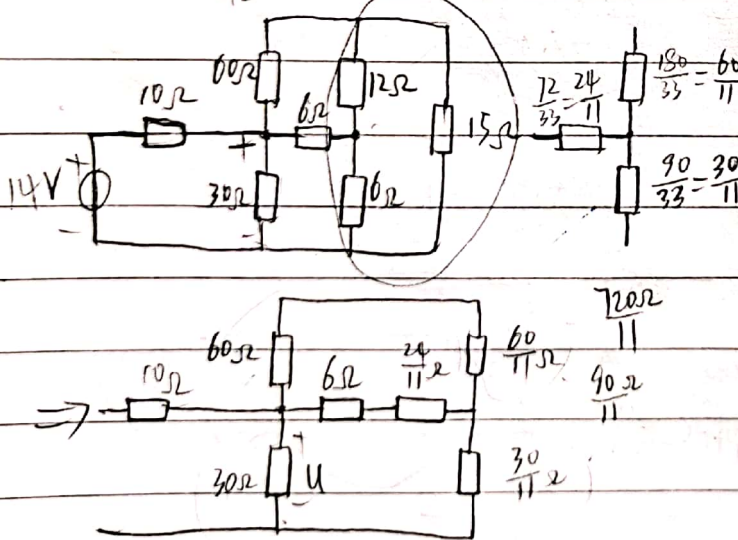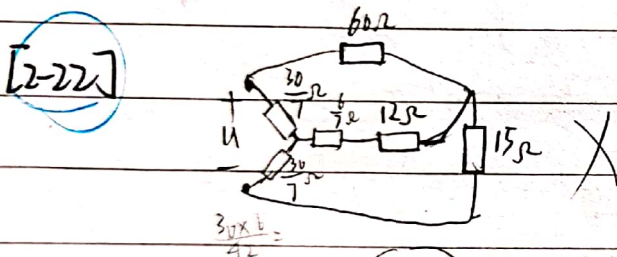

[2-25] 1) $U_s = 10V, R_s = 5\Omega$


2) $I_s = 2A, R_p = 5\Omega$

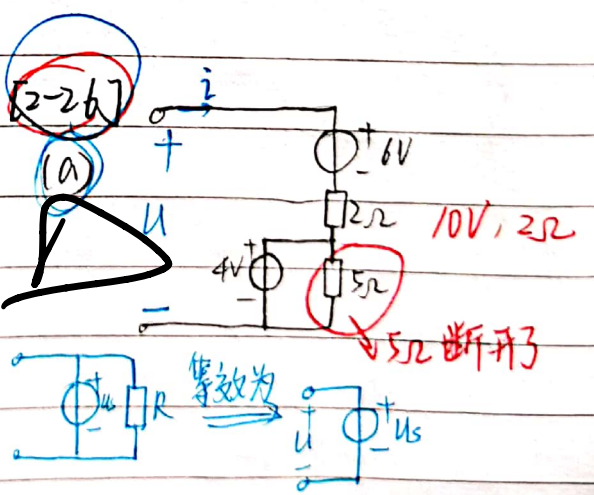

法2 用U-i关系转化


$U = 6 + 2i + 4 = 10 + 2i$

$10V, 2\Omega$

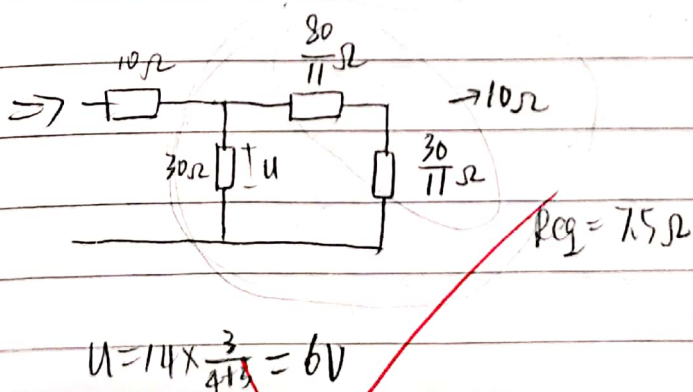










$U = 14 \times \frac{3}{4+3} = 6V$




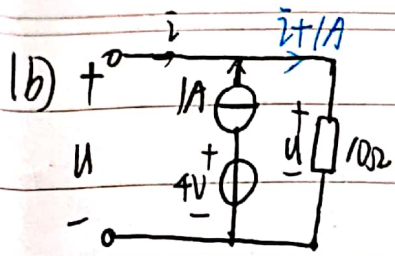


KVL: $10(i+1) = u$


$\therefore u = 10i + 10$

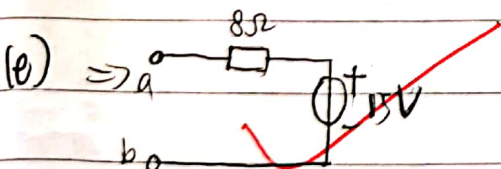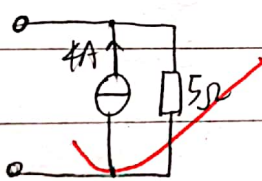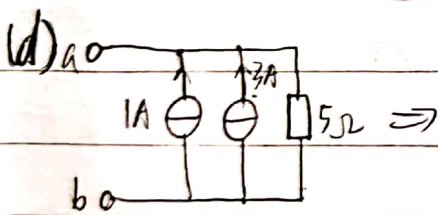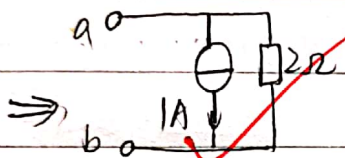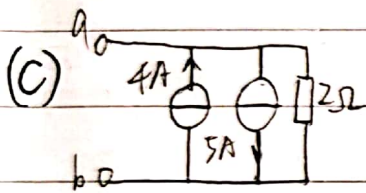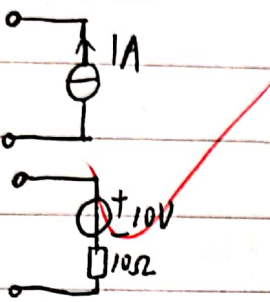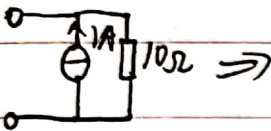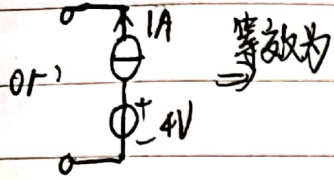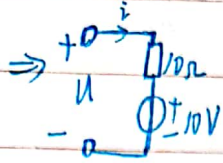

[2-28]

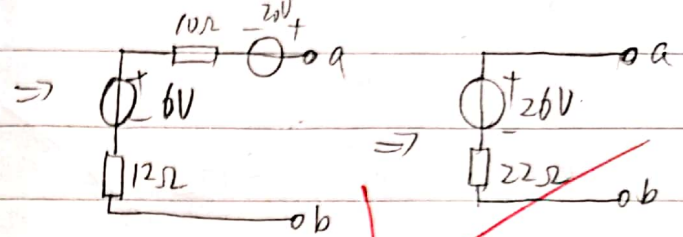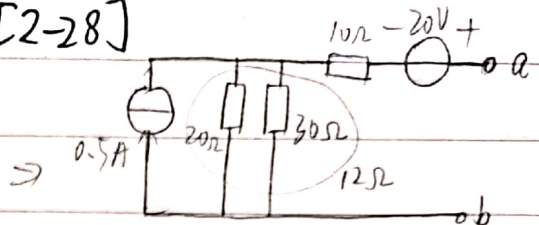

[2-29]

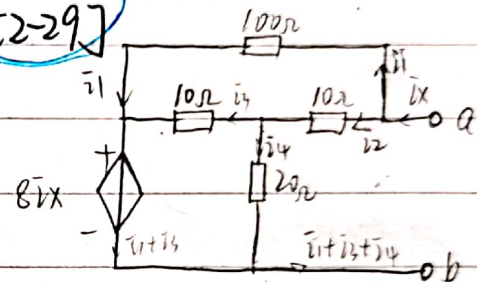

简单做法?

$U_{ab} = 10\bar{i}_2 + 20\bar{i}_4$

$R_{eq} = \frac{U_{ab}}{\bar{i}_X}$

$\bar{i}_X = \bar{i}_1 + \bar{i}_2 \quad \bar{i}_2 = \bar{i}_3 + \bar{i}_4$

$8\bar{i}_X = -10\bar{i}_3 + 20\bar{i}_4$

$100\bar{i}_1 = 10\bar{i}_2 + 10\bar{i}_3$

$8(\bar{i}_1 + \bar{i}_2) = -10\bar{i}_3 + 20\bar{i}_4$

$8(\bar{i}_1 + \bar{i}_3 + \bar{i}_4) = -10\bar{i}_3 + 20\bar{i}_4$

$10\bar{i}_1 = 2\bar{i}_3 + \bar{i}_4$

$\frac{4}{5}(2\bar{i}_3 + \bar{i}_4) = -18\bar{i}_3 + 12\bar{i}_4$

$\frac{48}{5}\bar{i}_3 = \frac{56}{5}\bar{i}_4 \quad 7\bar{i}_3 = 4\bar{i}_4$


$\bar{i}_3 = \frac{4}{7}\bar{i}_4 \quad \bar{i}_2 = \frac{11}{7}\bar{i}_4 \quad 10\bar{i}_1 = \frac{15}{7}\bar{i}_4$

$\bar{i}_X = \bar{i}_1 + \bar{i}_2 + \bar{i}_4 = \frac{15+11}{7}\bar{i}_4 = \frac{26}{7}\bar{i}_4$

$U_{ab} = (\frac{110}{7} + 20)\bar{i}_4 = \frac{250}{7}\bar{i}_4$

$R_{eq} = \frac{U_{ab}}{\bar{i}_X} = \frac{250}{7} \times \frac{70}{125} = 20\Omega$

法2. Y-Δ变换后列方程简单一些

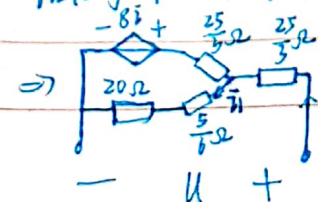

$\frac{25}{3}\bar{i}_2 + \frac{125}{6}\bar{i}_1 = u$


$\frac{125}{6}\bar{i}_1 = \frac{25}{3}(\bar{i}_2 - \bar{i}_1) + 8\bar{i}_2$

$\Rightarrow 25\bar{i}_1 = 14\bar{i}_2$

代入后有 $u = 20\bar{i}_1$



[2-30]

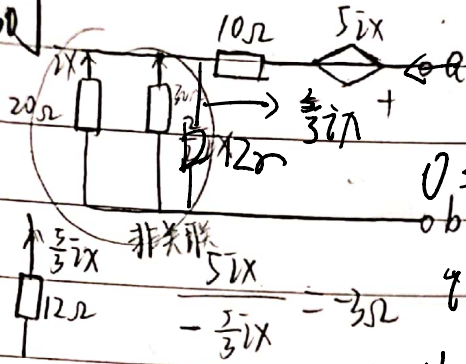


$$U = i$$

$$i = -\frac{5}{3}i_x$$

$$U = 5i_x$$

$$R_{eq} = 10\Omega + 12\Omega - 3\Omega = 19\Omega$$

[2-32]

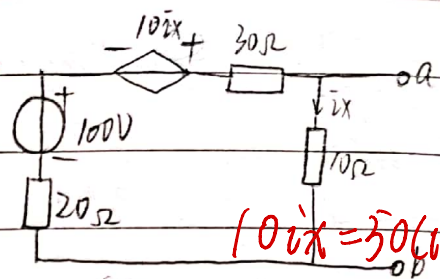

$$10i_x = 50(i - i_x)$$

$$-100 - 10i_x = 50i - 60i_x$$

$$50i = 60i_x - 100$$


不能这么变

$$70i_x = 50i - 100$$

$$70 = 50i - 100$$

$$i = \frac{50}{7} - \frac{100}{7}$$

[2-31]

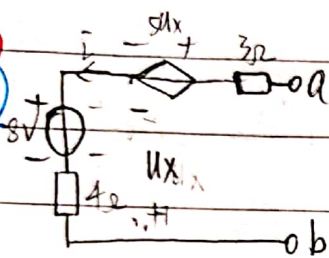

$$U = \frac{5}{3}i_x$$


$$-\frac{5}{3}i_x + 10 = 5$$

$$-U_x = 8 + 4i$$

$$U_{ab} = 5U_x + 3i - U_x = 4U_x + 3i$$

$$= 4(-8 - 4i) + 3i = -13i - 32$$

4Ω → -U_x 5U_x → -20Ω "负电阻" 的物理意义?

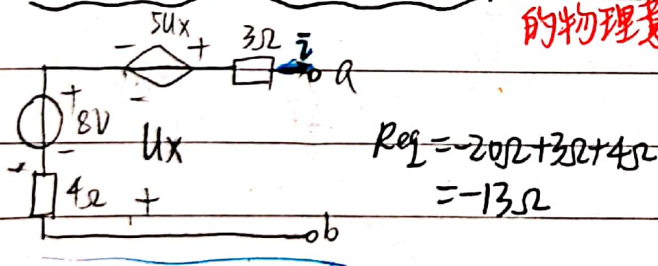

$$R_{eq} = -20\Omega + 3\Omega + 4\Omega = -13\Omega$$

$$U_{ab} = 3i + 4U_x \quad i = 2 + \frac{U_x}{4}$$

$$U_{ab} = -6 + \frac{13}{4}U_x$$





$$-U_x = 8 + 4i = 8 + 8 + U_x$$

$$U_x = -8V$$

受控源电压 $5U_x = -40 - 20i$

$$U_{ab} = 3i - 40 - 20i + 4i + 8$$

$$= -13i - 32$$

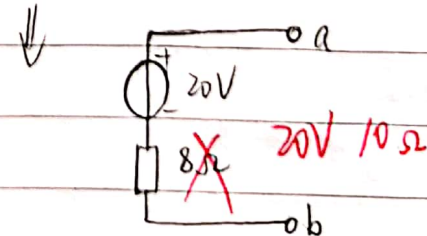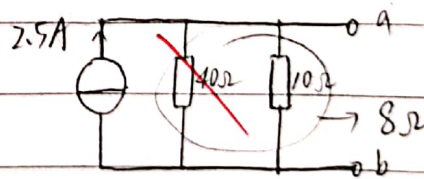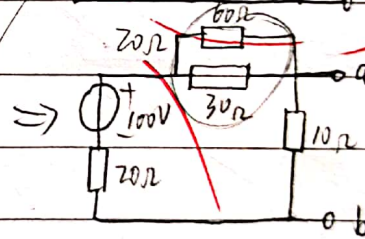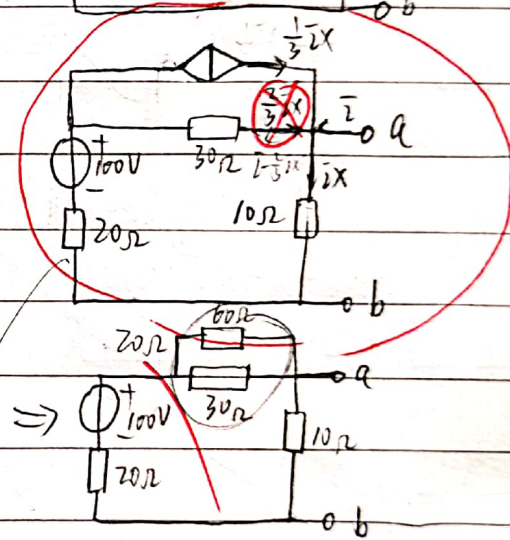

$$U_{ab} = 10i_x = 30(i - \frac{2}{3}i_x) + 100 + 20(i - \frac{2}{3}i_x)$$


$$10i_x = 30i - 20i_x + 100 + 20i - \frac{40}{3}i_x$$

$$\frac{110}{3}i_x = 50i + 100 \quad \frac{11}{3}i_x = 5i + 10$$

$$U_{ab} = 10i_x = \frac{30}{11}(5i + 10)$$



[2-32]

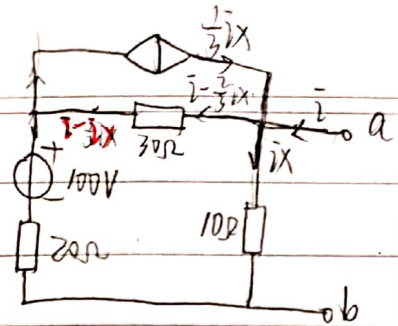

$$i - \frac{2}{3}i_x - \frac{1}{3}i_x = i - i_x$$

$$U_{ab} = 10i_x = 30(i - \frac{2}{3}i_x) + 100 + 20(i - \frac{1}{3}i_x)$$

$$10i_x = 30i - 20i_x + 100 + 20i - \frac{20}{3}i_x$$

$$\frac{110}{3}i_x = 50i + 100$$

$$\frac{11}{3}i_x = 5i + 10$$

$$U_{ab} = 10i_x = \frac{30}{11}(5i + 10)$$

~~方程列错了~~

$$U_{ab} = 10i_x = 30(i - \frac{2}{3}i_x) + 100 + 20(i - i_x)$$

$$10i_x = 30i - 20i_x + 100 + 20i - 20i_x$$





$$50i_x = 50i + 100$$

$$i_x = i + 2$$

$$U_{ab} = 10i_x = 10i + 20$$

等效为 $R=10\Omega, U=20V$

[2-34]

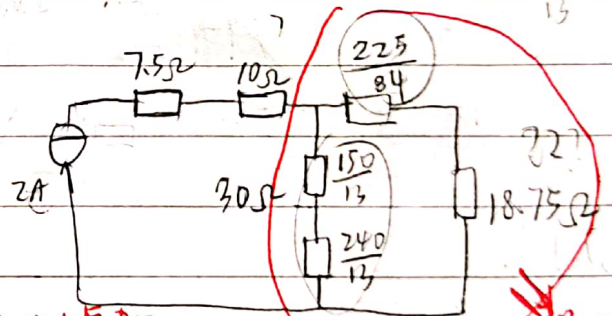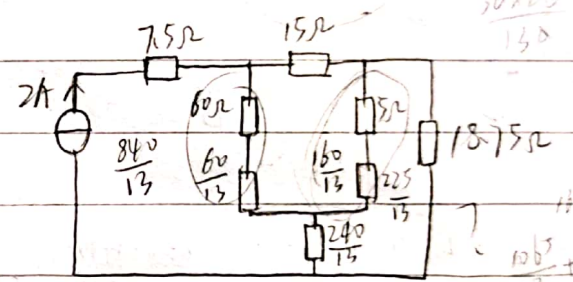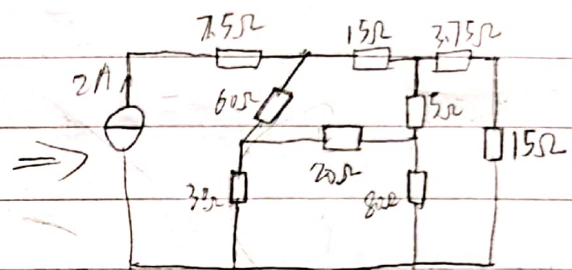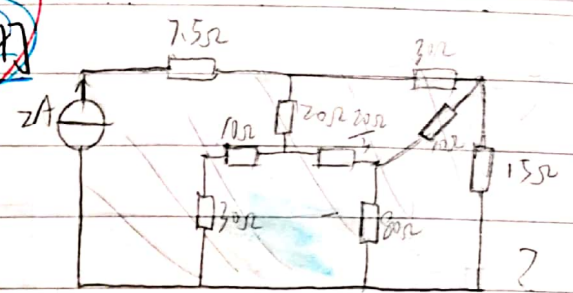


(方法太复杂了
导致计算量很大最后算不下去了...)

其实是对的~


$R_{eq} = 2.5\Omega$

[2-35]

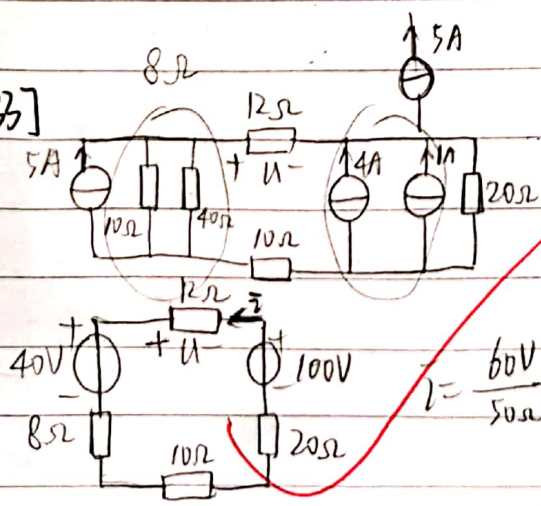


$$i = \frac{60V}{50\Omega} = 1.2A$$


$$U = -12i = -14.4V$$


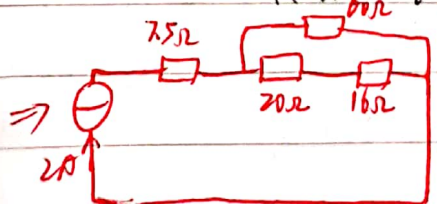


$$R_{eq} = 30\Omega, P = 120W$$

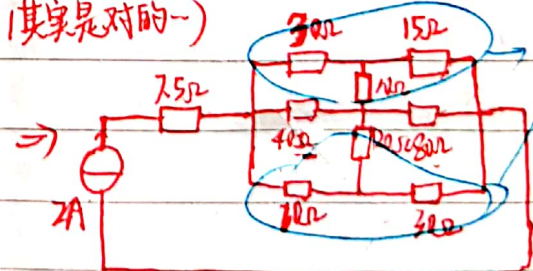

星形电路
化为三角形

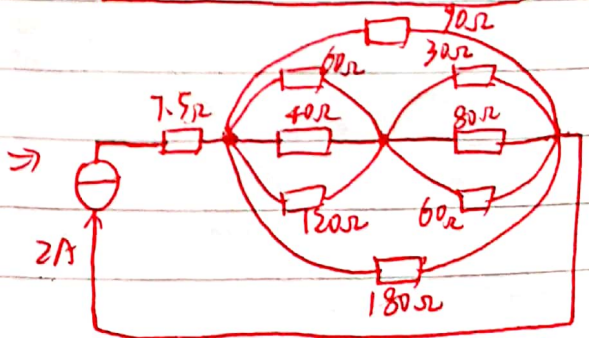

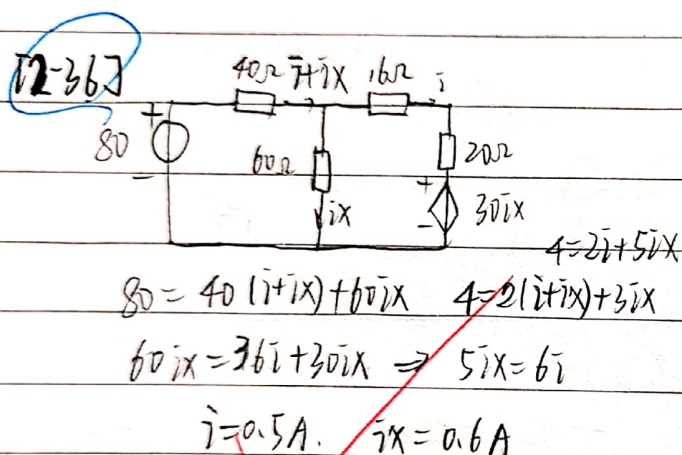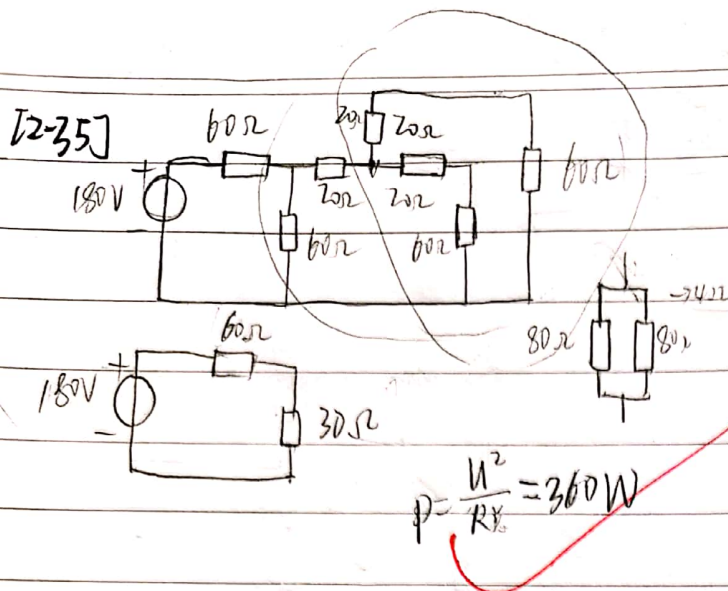

[2-37] (1) $2 \times 10^{-4} (R_1 + R_2 + R_3 + 200) = 90$

$2 \times 10^{-4} (R_2 + R_1 + 200) = 30$

$2 \times 10^{-4} (R_1 + 200) = 10$

$R_1 = 5 \times 10^4 - 200 = 49800 \Omega$

$R_2 = 15 \times 10^4 - 5 \times 10^4 = 10^5 \Omega$

$R_3 = 45 \times 10^4 - 15 \times 10^4 = 3 \times 10^5 \Omega$

(2) $R_1 + R_2 + R_3 = \frac{2 \times 10^{-4} \times 249}{50 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-4}} = \frac{2 \times 10^{-4} \times 249}{49.8 \times 10^{-3}} = 1 \Omega$

$R_2 + R_3 = \frac{2 \times 10^{-4} \times (249 + R_1)}{99.8 \times 10^{-3}} = \frac{249 + R_1}{499}$

$R_3 = \frac{2 \times 10^{-4} \times (249 + R_1 + R_2)}{199.8 \times 10^{-3}} = \frac{249 + R_1 + R_2}{999}$

$\therefore R_1 = 0.5 \Omega, R_2 = 0.25 \Omega, R_3 = 0.25 \Omega$

